

Anschluss wie folgt:

- Rot -> +5 V -> 5V-Schiene
- Schwarz -> GND -> GND-Schiene
- Gelb -> Signal -> D7
- Anschluss Widerstand: 4,7k – 10k Ohm zwischen Signal und 5 V

4-pin DHT11




Anschluss wie folgt:

- VCC -> +5 V -> 5V-Schiene
- Ground -> GND -> GND-Schiene
- Data -> Signal -> D4
- Anschluss Widerstand: 10k Ohm zwischen Signal und 5 V



Anschluss wie folgt:

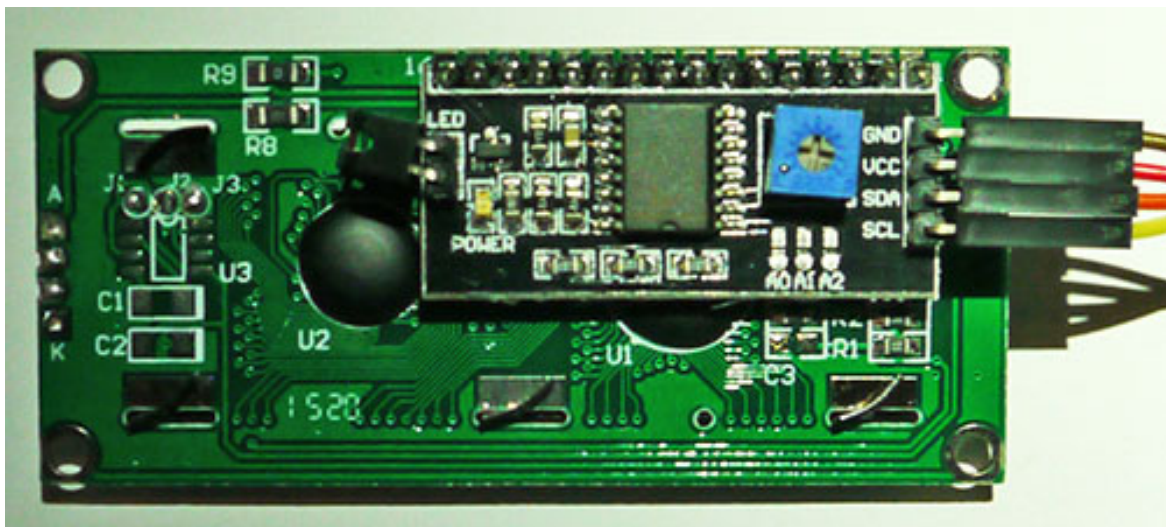- VCC -> +5 V -> 5V-Schiene
- Ground -> GND -> GND-Schiene
- SCL -> SCL-Schiene -> A5
- SDA -> SDA - Schiene -> A4



Anschluss wie folgt:

- VCC -> +5 V -> 5V-Schiene
- Ground -> GND -> GND-Schiene
- SCL -> SCL-Schiene -> A5
- SDA -> SDA - Schiene -> A4

Schaltplan Sensorstation VHS Workshop

Gesamter Schaltplan:

